 


به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ترم ۴۰۱۲

درس: معماری کامپیوتر

گزارش پروژه دوم

مجتبی هادئی


شماره دانشجویی: 40010303

## سوالات

### 1. Carry Lookahead Adder 64 bit
 
#### پاسخ:

در ابتدا یک تمام جمع کننده 1 بیتی ساخته شده است. که ورودی های مورد نیاز ماژول Lookahead (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) که همان  $p$  ,  $g$  هستند را هم میسازد.



همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود ورودی های تمام جمع کننده دو بیت داده ی  $input1$  و  $input2$  و یک  $C_{in}$  می باشد که برای دریافت بیت نقلی به کار می رود. سپس این سه بیت ورودی باهم جمع می شوند و خروجی این مدار  $result$  ،  $p$  و  $g$  می باشد که با توجه به جدول درستی زیر مشخص می شوند

Input1	Input2	C_in	result	p	g
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0

$$g = \text{and}(input1, input2) , p = \text{xor}(input1, input2).$$

با توجه به توضیحات داده شده پیاده سازی در نرم افزار به صورت زیر خواهد بود :

نام فایل: FullAdder.v

```

Ln#
1  `timescale 1ns/1ns
2  module FullAdder (input1, input2, result, cin, p, g);
3      input input1;
4      input input2;
5      output reg result;
6      input cin;
7      output reg p;
8      output reg g;
9      always @(*) begin
10         p <= input1^input2;
11         g <= input1 && input2;
12         result <= input1^input2^cin;
13     end
14 endmodule

```

برای پیاده سازی CLA\_64\_bit ما از چهار CLA\_16\_bit و یک CarryLookahead استفاده کرده ایم که خود CLA\_16\_bit از چهار CLA\_4\_bit و یک CarryLookahead ایجاد شده و هر کدام از CLA\_4\_bit ها خود از 4 FullAdder و یک CarryLookahead ساخته شده است.

پیاده سازی CarryLookahead با نام فایل CarryLookahead.v به شرح زیر است:

```

Ln#
1  `timescale 1ns/1ps
2  module CarryLookahead (p, g, cin, c, c4, pout, gout);
3      input [3:0] p;
4      input [3:0] g;
5      input cin;
6      output reg [3:1] c;
7      output reg c4;
8      output reg pout;
9      output reg gout;
10     always @(*) begin
11         c[1] <= g[0] | (p[0]&cin);
12         c[2] <= g[1] | (p[1]&g[0]) | (p[1]&p[0]&&cin);
13         c[3] <= g[2] | (p[2]&&g[1]) | (p[2]&p[1]&g[0]) | (p[2]&p[1]&p[0]&cin);
14         c4 <= g[3] | (p[3]&g[2]) || (p[3]&p[2]&g[1]) | (p[3]&p[2]&p[1]&g[0]) | (p[3]&p[2]&p[1]&p[0]&cin);
15         pout <= p[0]&p[1]&p[2]&p[3];
16         gout <= g[3] | (g[2]&p[3]) || (g[1]&p[3]&p[2]) | (g[0]&p[3]&p[2]&p[1]);
17     end
18 endmodule

```


این ماژول  $p$ ،  $g$  و  $C_{in}$  که همان رقم نقلی ورودی به مجموعه CLA هست را میگیرد و با توجه به روابط زیر carry های ورودی به مجموعه های ریزتر مجموعه را تولید میکند.

- $C_1 = g_0 + p_0 C_0$ ,
- $C_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 C_0$ ,
- $C_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 C_0$ ,
- $C_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 C_0$

در نهایت  $p_{out}$  و  $g_{out}$  خروجی هایی هستند که در صورت وجود سطوح بالاتر CLA برای CarryLookahead آنها تولید میشوند و به آن منتقل میشوند.


در زیر شمای کلی Carry-Lookahead-Adder به نمایش گذاشته میشود.

## 4-bit CLA

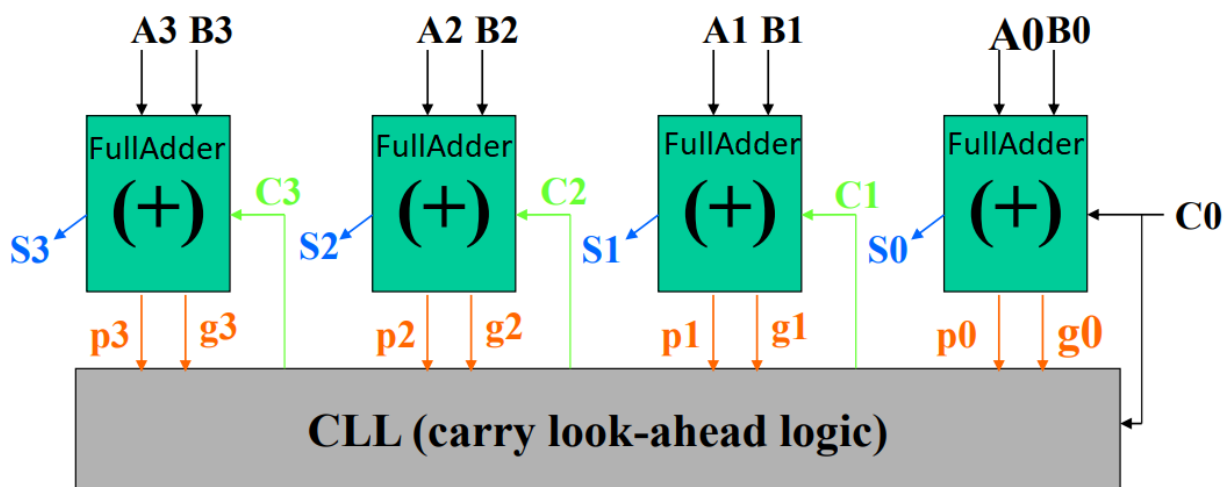

و CLA-16-bit در زیر:

## 16-bit CLA

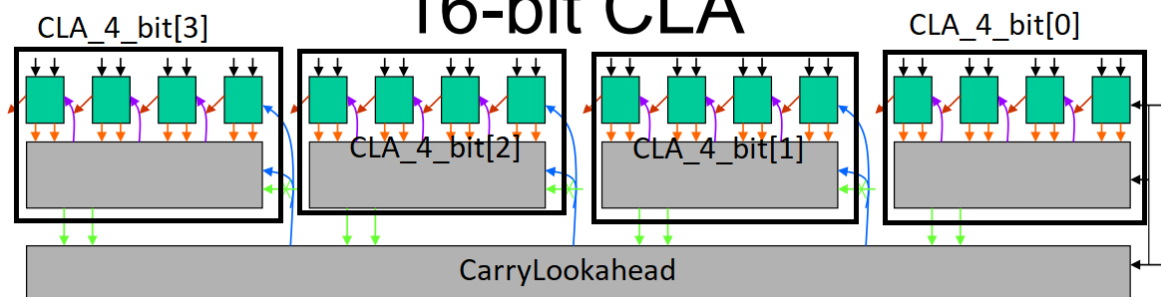

شکل کلی CLA\_64\_bit هم مانند شکل CLA\_16\_bit است با این تفاوت که به جای CLA\_4\_bit از CLA\_16\_bit استفاده میشود.

در زیر کد های مربوط به CLA ها را میبینیم.

: CLA\_4\_bit.v

```

1 | `timescale 1ns/1ps
2 | module CLA_4_bit(input1, input2, cin, result, cout, pout, gout);
3 |     parameter N = 4;
4 |     input [N-1:0] input1;
5 |     input [N-1:0] input2;
6 |     input cin;
7 |     output [N-1:0] result;
8 |     output cout;
9 |     output pout;
10 |    output gout;
11 |    wire [N-1:0] p;
12 |    wire [N-1:0] g;
13 |    wire [N-1:1] c;
14 |    CarryLookahead carrylookahead (
15 |        .cin(cin),
16 |        .p(p),
17 |        .g(g),
18 |        .c(c),
19 |        .c4(cout),
20 |        .pout(pout),
21 |        .gout(gout)
22 |    );
23 |    FullAdder uut0 (
24 |        .input1(input1[0]),
25 |        .input2(input2[0]),
26 |        .result(result[0]),
27 |        .cin(cin),
28 |        .p(p[0]),
29 |        .g(g[0])
30 |    );
31 |    genvar i;
32 |    for(i = 1; i < N; i = i + 1) begin
33 |        FullAdder uut1 (
34 |            .input1(input1[i]),
35 |            .input2(input2[i]),
36 |            .result(result[i]),
37 |            .cin(c[i]),
38 |            .p(p[i]),
39 |            .g(g[i])
40 |        );
41 |    end
42 | endmodule

```

CLA\_4\_bit شامل 2 ورودی 4 بیتی input1 و input2 و یک ورودی یک بیتی cin هست.

همچنین شامل 4 خروجی result (که نتیجه جمع را در خود نگه میدارد)، cout که رقم نقلی جمع را نگه میدارد، pout و gout که در lookahead برای سطوح بالاتر (در صورت وجود) تولید میشوند و امکان توسعه سخت افزار را ایجاد میکنند.

همچنین سیم های درونی c, g, p برای انتقال p, g های تولید شده توسط FullAdder ها به carrylookahead و انتقال carry های تولید شده توسط carrylookahead به FullAdder ها استفاده میشود.

```

Ln# 3 module CLA_16_bit(input1, input2, cin, result, cout, pout, gout);
4     parameter N = 16;
5     input [N-1:0] input1;
6     input [N-1:0] input2;
7     output [N-1:0] result;
8     input cin;
9     output cout;
10    output pout;
11    output gout;
12    wire [3:0] p;
13    wire [3:0] g;
14    wire [3:1] c;
15    CarryLookahead carrylookahead2 (
16        .cin(cin),
17        .p(p),
18        .g(g),
19        .c(c),
20        .c4(cout),
21        .pout(pout),
22        .gout(gout)
23    );
24    CLA_4_bit f0(
25        .input1(input1[(N/4)-1:0]),
26        .input2(input2[(N/4)-1:0]),
27        .result(result[(N/4)-1:0]),
28        .cin(cin),
29        .cout(),
30        .pout(p[0]),
31        .gout(g[0])
32    );
33    genvar i;
34    generate
35        for(i=1; i<4; i=i+1) begin
36            CLA_4_bit f1(
37                .input1(input1[(N/4)*i-1:(N/4)*i]),
38                .input2(input2[(N/4)*i-1:(N/4)*i]),
39                .result(result[(N/4)*i-1:(N/4)*i]),
40                .cin(c[i]),
41                .cout(),
42                .pout(p[i]),
43                .gout(g[i])
44            );
45        end
46    endgenerate
47 endmodule

```

: CLA\_16\_bit.v

: CLA\_64\_bit.v

```

Ln#
3 module CLA_64_bit(input1, input2, cin, result, cout, pout, gout);
4     parameter N = 64;
5     input [N-1:0] input1;
6     input [N-1:0] input2;
7     output [N-1:0] result;
8     input cin;
9     output cout;
10    output pout;
11    output gout;
12    wire [3:0] p;
13    wire [3:0] g;
14    wire [3:1] c;
15    CarryLookahead carrylookahead3 (
16        .cin(cin),
17        .p(p),
18        .g(g),
19        .c(c),
20        .c4(cout),
21        .pout(pout),
22        .gout(gout)
23    );
24    CLA_16_bit f0(
25        .input1(input1[(N/4)-1:0]),
26        .input2(input2[(N/4)-1:0]),
27        .result(result[(N/4)-1:0]),
28        .cin(cin),
29        .cout(),
30        .pout(p[0]),
31        .gout(g[0])
32    );
33    genvar i;
34    generate
35        for(i=1; i<4; i=i+1) begin
36            CLA_16_bit f1(
37                .input1(input1[(N/4)*(i+1)-1:(N/4)*i]),
38                .input2(input2[(N/4)*(i+1)-1:(N/4)*i]),
39                .result(result[(N/4)*(i+1)-1:(N/4)*i]),
40                .cin(c[i]),
41                .cout(),
42                .pout(p[i]),
43                .gout(g[i])
44            );
45        end
46    endgenerate

```

از آنجایی که ساختار CLA\_64\_bit و CLA\_16\_bit شبیه به ساختار CLA\_4\_bit است با تفاوت های جزئی پس به توضیحات داده شده درباره مسئله اول این پروژه اکتفا میکنیم و به تکرار مکررات نمیپردازیم.

در ادامه به testbench نوشته شده میپردازیم و با آن کارکرد ماژول ساخته شده را بررسی میکنیم.





## 2. Carry Select Adder 32 bit

### پاسخ:

در این سوال هم مانند سوال قبل به یک تمام جمع کننده احتیاج داریم با تفاوت های کوچک. مثلاً در سوال قبل تمام جمع کننده ما cout تولید نمیکرد ولی اینجا نیاز به تولید cout داریم. زیرا میخواهیم 4 جمع کننده ی 8 بیتی موازی بسازیم که با کمک آنها CarrySelectAdder خود را تکمیل کنیم.

به روند تولید FullAdderForCSA.v و N\_bit\_RippleCarryAdder.v نميپردازيم چون به طور مفصل در پروژه قبل به آنها پرداخته شده است و فقط کد مربوط به آنها را در ذیل میآوریم.

```
Ln#
1  `timescale 1ns/1ps
2  module FullAdderForCSA (input1, input2, result, cin, cout);
3      input input1;
4      input input2;
5      output reg result;
6      input cin;
7      output reg cout;
8      always @(*) begin
9          cout <= (input1 & input2) | ((input1 ^ input2) & cin);
10         result <= input1^input2^cin;
11     end
12 endmodule
```

```
Ln#
1  `timescale 1ns/1ps
2  module N_bit_RippleCarryAdder(input1, input2, result, cout, cin);
3      parameter N = 8;
4      input [N-1:0] input1;
5      input [N-1:0] input2;
6      input cin;
7      output [N-1:0] result;
8      output cout;
9      wire [N:0] carry;
10     assign cout = carry[N];
11     assign carry[0] = cin;
12     // instantiating N 1-bit full adders in Verilog
13     genvar i;
14     generate
15     for(i = 0; i < N; i = i + 1) begin
16         FullAdderForCSA f (
17             .input1(input1[i]),
18             .input2(input2[i]),
19             .result(result[i]),
20             .cin(carry[i]),
21             .cout(carry[i+1])
22         );
23     end
24 endgenerate
25 endmodule
```

در ادامه ما به اصل ماجرا که همان CarrySelectAdder\_32\_bit.v است میپردازیم.

منتهی قبل از آن به توضیح Mux\_2\_In\_1.v که همان مالتی پلکسر با دو ورودی و یک selector است میپردازیم.

```

Ln#
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Mux_2_In_1 #(parameter BITS = 8) (Input0, cin0, Input1, cin1, Sel, Data_out, cout);
4      // constant declaration
5      parameter s0 = 1'b0;
6      parameter s1 = 1'b1;
7      //inputs
8      input [BITS-1:0] Input0;
9      input [BITS-1:0] Input1;
10     input cin0;
11     input cin1;
12     input Sel;
13     //outputs
14     output reg [BITS-1:0] Data_out;
15     output reg cout;
16     always @ (Sel or Input0 or Input1)
17     begin
18         case(Sel)
19         s0: begin
20             Data_out <= Input0;
21             cout <= cin0;
22         end
23         s1: begin
24             Data_out <= Input1;
25             cout <= cin1;
26         end
27     endcase
28 end
29 endmodule

```

این مالتی پلکسر 2 ورودی با تعداد بیت های BITS تایی که یک پارامتر قابل تغییر است میگیرد و carry های متناسب با هر input را هم از ورودی میگیرند. این مالتی پلکسر هیچ کاری با carry ها ندارد و فقط آنها را از خود عبور میدهند.

درون always block ورودی select چک میشود اگر برابر با  $s0 = 1'b0$  بود input0 و cin0 را به خروجی میدهد و اگر متناسب با  $s1 = 1'b1$  بود input1 و cin1 را به خروجی میدهد.

میتوانیم هنگام instantiate کردن مالتی پلکسر پارامتر BITS را تغییر بدهیم و مالتی پلکسر با ورودی های بزرگتر (مثلا 16 بیتی) بسازیم.

در ادامه به بررسی CarrySelectAdder\_32\_bit.v میپردازیم.

## : CarrySelectAdder\_32\_bit.v

```

1  `timescale 1ns/1ps
2  module CarrySelectAdder_32_bit (input1, input2, cin, result, cout);
3      input [31:0] input1;
4      input [31:0] input2;
5      input cin;
6      output [31:0] result;
7      output cout;
8      //Inner Connections
9      wire [7:0] bus [0:2][0:1];
10     wire [3:0] muxSelect;
11     wire rippleAddersCout[0:2][0:1];
12     wire [7:0] littleMuxResults [0:2];
13     wire muxCouts [0:3];
14     wire [15:0] bigMUXResult; //change output to wire and delete from ()
15     //digit as RCAs Cins
16     reg digit[0:1];
17     initial begin
18         digit[1] = 1'b1;
19         digit[0] = 1'b0;
20     end
21     //instantiate necessary modules
22     N_bit_RippleCarryAdder rca0 (
23         .input1(input1[7:0]),
24         .input2(input2[7:0]),
25         .result(result[7:0]),
26         .cin(cin),
27         .cout(muxSelect[0])
28     );
29     genvar i,j;
30     generate
31         for(j = 0; j < 3; j = j + 1) begin
32             for(i = 0; i < 2; i = i + 1) begin
33                 N_bit_RippleCarryAdder rcas (
34                     .input1(input1[(j+2)*8-1:(j+1)*8]),
35                     .input2(input2[(j+2)*8-1:(j+1)*8]),
36                     .result(bus[j][i]),
37                     .cin(digit[i]),
38                     .cout(rippleAddersCout[j][i])
39                 );
40             end
41         end
42     endgenerate

```


```

43      genvar k;
44      generate
45          for(k = 0; k < 3; k = k + 1) begin
46              Mux_2_In_1 littleMUXs (
47                  .Input0(bus[k][0]),
48                  .Input1(bus[k][1]),
49                  .cin0(rippleAddersCout[k][0]),
50                  .cin1(rippleAddersCout[k][1]),
51                  .Sel(muxSelect[k]),
52                  .Data_out(littleMuxResults[k]),
53                  .cout(muxCouts[k])
54              );
55          end
56      endgenerate
57      assign muxSelect[1] = rippleAddersCout[1][0];
58      assign muxSelect[2] = rippleAddersCout[1][1];
59      assign muxSelect[3] = muxCouts[0];
60      Mux_2_In_1 #(16) bigMUX (
61          .Input0({littleMuxResults[1],bus[1][0]}),
62          .Input1({littleMuxResults[2],bus[1][1]}),
63          .cin0(muxCouts[1]),
64          .cin1(muxCouts[2]),
65          .Sel(muxSelect[3]),
66          .Data_out(bigMUXResult),
67          .cout(cout)
68      );
69      assign result[31:8] = {bigMUXResult, littleMuxResults[0]};
70  endmodule

```

در اینجا ما ساختار زیر را که در جزوه آمده است پیاده کردیم:

## Multilevel Carry-Select Adders

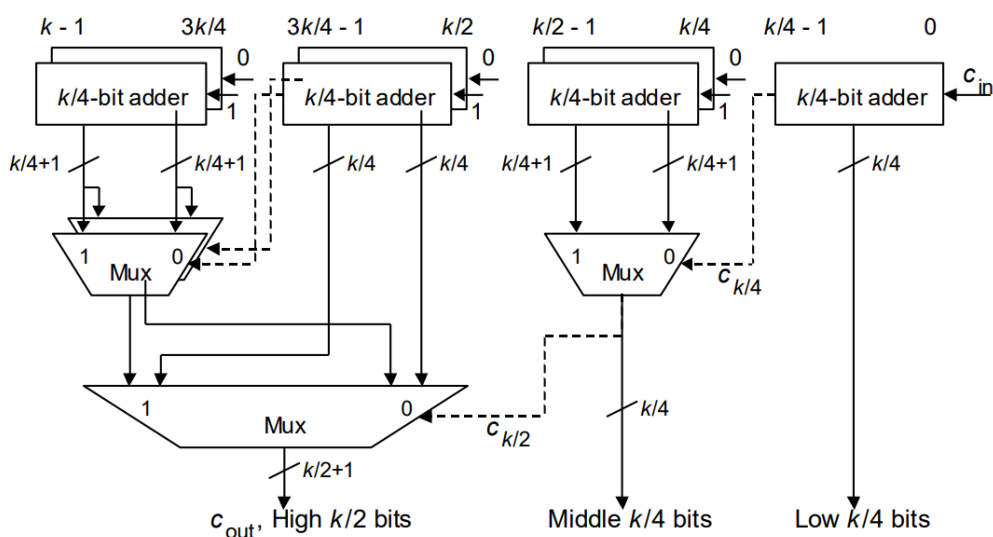

Two-level carry-select adder built of  $k/4$ -bit adders.

دو ورودی 32 بیتی  $input1, input2$  از ورودی گرفته میشوند و به صورت بسته های 8 تایی به 4 سری RCA (شامل 7 RCA) داده میشوند و حاصل جمع آنها درون bus ذخیره میشوند. البته جمع RCA اول به صورت مستقیم درون 7 بیت کم ارزش نتیجه نهایی ذخیره

میشوند. مالتی پلکسر ها و RCA ها همانند شکل بالا instantiate شده و با اتصالات متناسبی که در شکل هم نشان داده شده اند و با اسم مناسب درون کد تعریف شده اند و نیازی به تعریف بیشتر نیست فقط باید اشاره کنم که bigMUX همان مالتی پلکسر 16 بیتی پایین است و littleMUX ها هم مالتی پلکسر های 8 بیتی هستند.

حال به testbench طراحی شده برای این مدار میپردازیم و با دادن ورودی های مختلف نتایج را بررسی میکنیم:

: tb\_CSA\_32\_bit.v

```

Ln#
1  `timescale 1ns/1ps
2  module tb_CSA_32_bit;
3      //module CarrySelectAdder_32_bit (input1, input2, cin, result, cout);
4      reg [31:0] input1;
5      reg [31:0] input2;
6      reg c0;
7      wire [31:0] result;
8      wire cout;
9      CarrySelectAdder_32_bit uut (
10         .input1(input1),
11         .input2(input2),
12         .cin(c0),
13         .result(result),
14         .cout(cout)
15     );
16     initial begin
17         input1 = 32'h11abcdef;
18         input2 = 32'h00aabbcc;
19         c0 = 1'b0;
20         #20;
21         input1 = 32'h5233458;
22         input2 = 32'h4578213;
23         c0 = 1'b0;
24         #20;
25         input1 = 32'd0025366408;
26         input2 = 32'd40010303;
27         c0 = /tb_CSA_32_bit/input2
28         #0262823f;
29     end
30 endmodule
31
32

```

در اینجا چند ورودی مختلف به CarrySelectAdder\_32\_bit داده شده و انتظار داریم خروجی مناسب بدهد. در ادامه خروجی ها را بررسی میکنیم:

